

多周期处理器技术报告

王艺坤 20 CS


1.Introduction

32 位 MIPS 多周期处理器，由 system verilog¹ 编写。

A **multi-cycle processor** is a [processor](#) that carries out one instruction over multiple [clock cycles](#), often without starting up a new instruction in that time (as opposed to a [pipelined](#) processor).²

为什么需要多周期处理器？

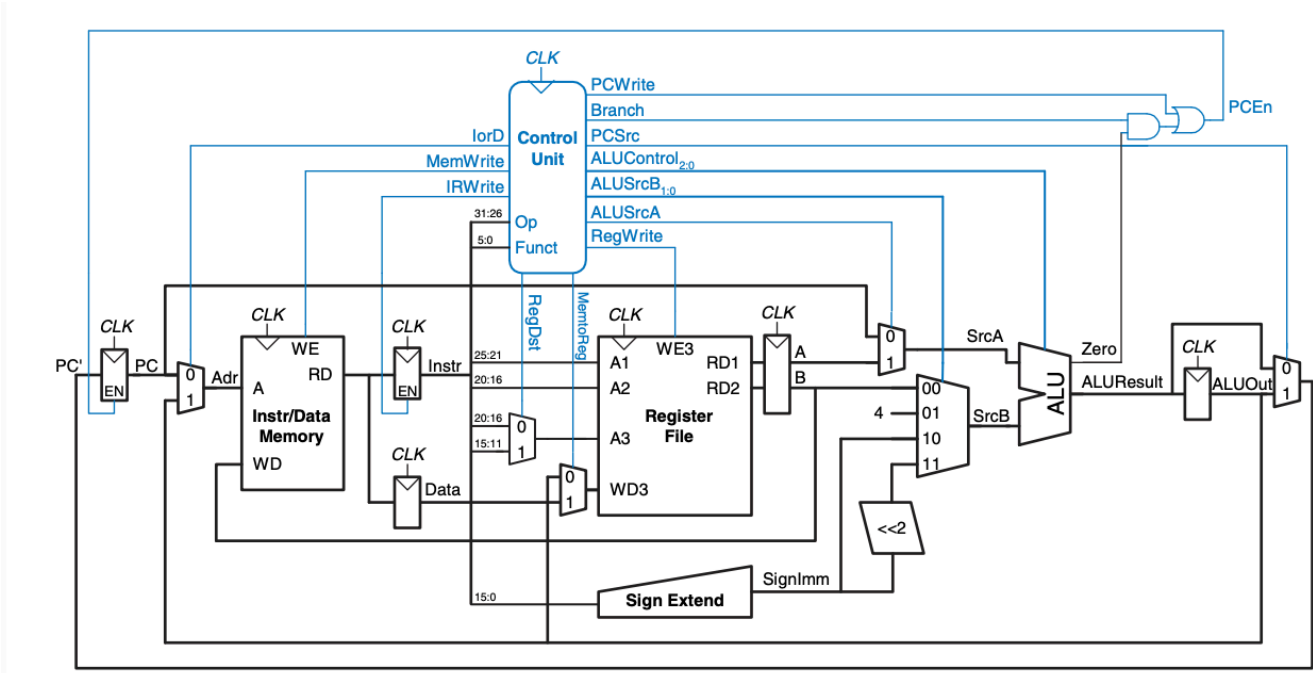1. 由于木桶效应，单周期处理器需要足够长的周期来完成最慢的指令。多周期将指令的执行分成多个较短的周期，以此尝试减少整体的执行时间：某些指令只需要更少的周期数，比如 `jne` 可以在 3 个周期内完成指令的执行。
2. 单周期处理器需要 3 个加法器（ALU 中一个和 PC 更新中的两个），多周期可以复用 ALU 中的加法器来减小电路规模，从而降低成本。



1.1 已实现指令集

按照《数字设计和计算机体系结构》^[^1]中单周期 CPU 设计，处理器应当包括一下 11 种指令：

- 5种 RTYPE 运算指令： `add`, `sub`, `and`, `or`, `slt`
- 1种 IMM 运算指令： `addi`
- 2种 IO 指令： `lw`, `sw`
- 1种跳转指令： `j`
- 1种分支指令： `beq`
- bubble： `nop`

考虑到提升处理器的拓展性，额外加入三条 IMM 运算指令与 1 种跳转指令。

新加入的指令包括 `ori`, `andi`, `slti`, `bne` :


<div><div>ORI</div><div><div>And Immediate</div><div>ANDI</div></div><div><div><div><div>31</div><div>26</div><div>25</div><div>21</div><div>20</div><div>16</div><div>15</div><div>0</div></div><div><div>ANDI</div><div>001100</div><div>rs</div><div>rt</div><div>immediate</div></div><div><div>6</div><div>5</div><div>5</div><div>16</div></div></div></div><div><div>Format: ANDI rt, rs, immediate</div><div>MIPS32</div></div><div><div>Purpose:</div><div>To do a bitwise logical AND with a constant</div><div>Description: $GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] \text{ AND } immediate$</div><div>The 16-bit <i>immediate</i> is zero-extended to the left and combined with the contents of GPR <i>rs</i> in a bitwise logical AND operation. The result is placed into GPR <i>rt</i>.</div><div>Restrictions:</div><div>None</div><div>Operation:</div><div>$GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] \text{ and } zero_extend(immediate)$</div><div>Exceptions:</div><div>None</div></div></div>	<div><div>ANDI</div><div><div>And Immediate</div><div>ANDI</div></div><div><div><div><div>31</div><div>26</div><div>25</div><div>21</div><div>20</div><div>16</div><div>15</div><div>0</div></div><div><div>ANDI</div><div>001100</div><div>rs</div><div>rt</div><div>immediate</div></div><div><div>6</div><div>5</div><div>5</div><div>16</div></div></div></div><div><div>Format: ANDI rt, rs, immediate</div><div>MIPS32</div></div><div><div>Purpose:</div><div>To do a bitwise logical AND with a constant</div><div>Description: $GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] \text{ AND } immediate$</div><div>The 16-bit <i>immediate</i> is zero-extended to the left and combined with the contents of GPR <i>rs</i> in a bitwise logical AND operation. The result is placed into GPR <i>rt</i>.</div><div>Restrictions:</div><div>None</div><div>Operation:</div><div>$GPR[rt] \leftarrow GPR[rs] \text{ and } zero_extend(immediate)$</div><div>Exceptions:</div><div>None</div></div></div>
<div><div>SLTI</div><div><div>Set on Less Than Immediate</div><div>SLTI</div></div><div><div><div><div>31</div><div>26</div><div>25</div><div>21</div><div>20</div><div>16</div><div>15</div><div>0</div></div><div><div>SLTI</div><div>001010</div><div>rs</div><div>rt</div><div>immediate</div></div><div><div>6</div><div>5</div><div>5</div><div>16</div></div></div></div><div><div>Format: SLTI rt, rs, immediate</div><div>MIPS32</div></div><div><div>Purpose:</div><div>To record the result of a less-than comparison with a constant</div><div>Description: $GPR[rt] \leftarrow (GPR[rs] < immediate)$</div><div>Compare the contents of GPR <i>rs</i> and the 16-bit signed <i>immediate</i> as signed integers and record the Boolean result of the comparison in GPR <i>rt</i>. If GPR <i>rs</i> is less than <i>immediate</i>, the result is 1 (true); otherwise, it is 0 (false).</div><div>The arithmetic comparison does not cause an Integer Overflow exception.</div><div>Restrictions:</div><div>None</div><div>Operation:</div><div><div>if $GPR[rs] < sign_extend(immediate)$ then</div><div>$GPR[rt] \leftarrow 0^{GPREN-1} 1$</div><div>else</div><div>$GPR[rt] \leftarrow 0^{GPREN}$</div><div>endif</div></div><div>Exceptions:</div><div>None</div></div></div>	<div><div>BNE</div><div><div>Branch on Not Equal</div><div>BNE</div></div><div><div><div><div>31</div><div>26</div><div>25</div><div>21</div><div>20</div><div>16</div><div>15</div><div>0</div></div><div><div>BNE</div><div>000101</div><div>rs</div><div>rt</div><div>offset</div></div><div><div>6</div><div>5</div><div>5</div><div>16</div></div></div></div><div><div>Format: BNE rs, rt, offset</div><div>MIPS32</div></div><div><div>Purpose:</div><div>To compare GPRs then do a PC-relative conditional branch</div><div>Description: if $GPR[rs] \neq GPR[rt]$ then branch</div><div>An 18-bit signed offset (the 16-bit <i>offset</i> field shifted left 2 bits) is added to the address of the instruction following the branch (not the branch itself), in the branch delay slot, to form a PC-relative effective target address.</div><div>If the contents of GPR <i>rs</i> and GPR <i>rt</i> are not equal, branch to the effective target address after the instruction in the delay slot is executed.</div><div>Restrictions:</div><div>Processor operation is UNPREDICTABLE if a branch, jump, ERET, DERET, or WAIT instruction is placed in the delay slot of a branch or jump.</div><div>Operation:</div><div><div>I: $target_offset \leftarrow sign_extend(offset 0^2)$</div><div>$condition \leftarrow (GPR[rs] \neq GPR[rt])$</div><div>I+1: if condition then</div><div>$PC \leftarrow PC + target_offset$</div><div>endif</div></div><div>Exceptions:</div><div>None</div><div>Programming Notes:</div><div>With the 18-bit signed instruction offset, the conditional branch range is ± 128 KBytes. Use jump (J) or jump register (JR) instructions to branch to addresses outside this range.</div></div></div>

overall instruction set:

<code>add</code>	<code>\$rd, \$rs, \$rt</code>	<code># [rd] = [rs] + [rt]</code>
<code>sub</code>	<code>\$rd, \$rs, \$rt</code>	<code># [rd] = [rs] - [rt]</code>
<code>and</code>	<code>\$rd, \$rs, \$rt</code>	<code># [rd] = [rs] & [rt]</code>
<code>or</code>	<code>\$rd, \$rs, \$rt</code>	<code># [rd] = [rs] [rt]</code>
<code>slt</code>	<code>\$rd, \$rs, \$rt</code>	<code># [rd] = [rs] < [rt] ? 1 : 0</code>
<code>addi</code>	<code>\$rt, \$rs, imm</code>	<code># [rt] = [rs] + SignImm</code>
<code>andi</code>	<code>\$rt, \$rs, imm</code>	<code># [rt] = [rs] & ZeroImm</code>
<code>ori</code>	<code>\$rt, \$rs, imm</code>	<code># [rt] = [rs] ZeroImm</code>
<code>slti</code>	<code>\$rt, \$rs, imm</code>	<code># [rt] = [rs] < SignImm ? 1 : 0</code>
<code>lw</code>	<code>\$rt, imm(\$rs)</code>	<code># [rt] = [Address]</code>
<code>sw</code>	<code>\$rt, imm(\$rs)</code>	<code># [Address] = [rt]</code>
<code>j</code>	<code>label</code>	<code># PC = JTA</code>
<code>beq</code>	<code>\$rs, \$rt, label</code>	<code># if ([rs] == [rt]) PC = BTA</code>
<code>bne</code>	<code>\$rs, \$rt, label</code>	<code># if ([rs] != [rt]) PC = BTA</code>
<code>nop</code>		<code># No operation</code>

2. 实现

多周期处理器与单周期处理器在实现上的异同：

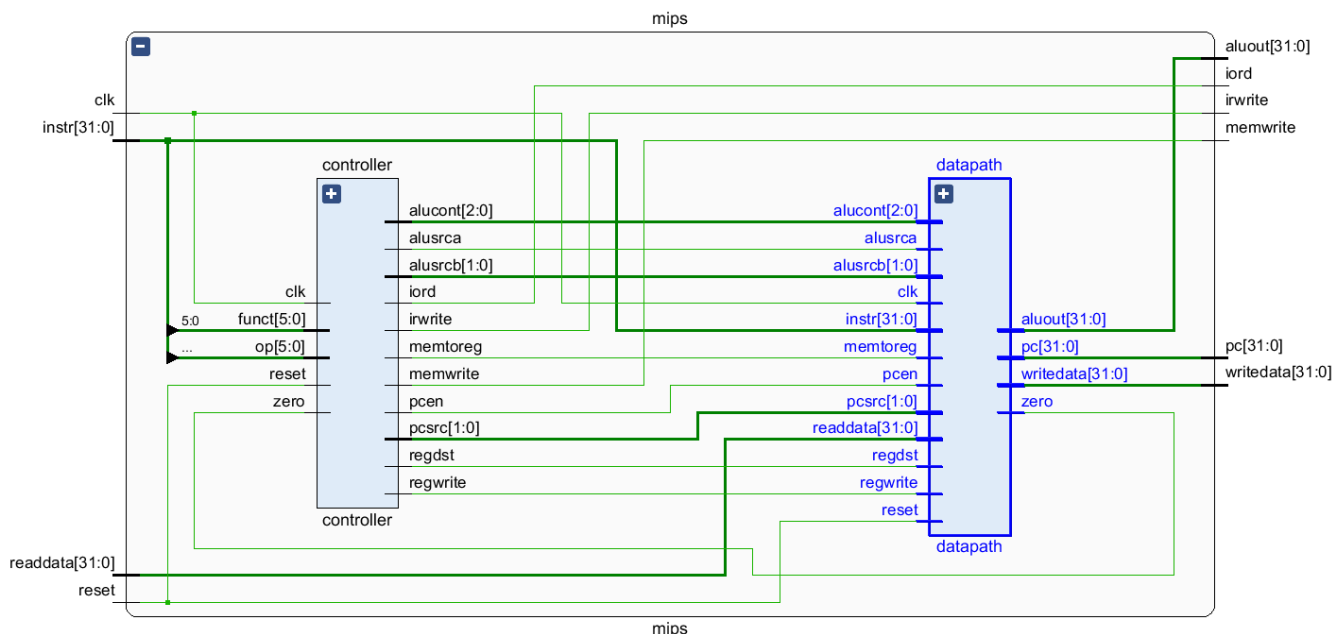

1. 总体上都保持了 controller - datapath 两个主要模块的架构。controller 包括一个 main decoder 以及一个 ALU decoder，通过 `ALUcont` 信号控制 ALU 行为，此外通过 `pcen` 信号控制处理器跳转。datapath 确定 pc 更新行为，包含 ALU 以及 register file。
2. 数据路径上，将体系结构状态元件和储存器与组合逻辑连接来创建一条数据路径。增加了非体系结构状态元件来保存每个步骤之间的中间结果。
3. 每个指令执行期间控制器针对不同的步骤上产生不同的指令，因此控制器是有限状态机而非组合电路。

2.1 controller

与单周期处理器一样，controller 通过指令的 `op` 字段和 `funct` 字段计算控制信号。第一张图给出了一个完整多周期 MIPS 处理器的控制单元和数据路径的连接。

与单周期处理器一样，控制单元分为一个主译码器和一个 ALU 译码器。

其中 ALU 译码器依然保持着单周期处理器的真值表：

op	ALUcont
0'b000 (ALU_AND)	0'b000
0'b001 (ALU_OR)	0'b001
0'b010 (ALU_ADD)	0'b010
0'b011 (ALU_NO_USE)	depend on instr[5:0] (<code>funct</code>)
0'b110 (ALU_SUB)	0'b110
0'b111 (ALU_SLT)	0'b111

而由于指令所耗周期数依赖于译码结果，主译码器被设计为一个大状态机：

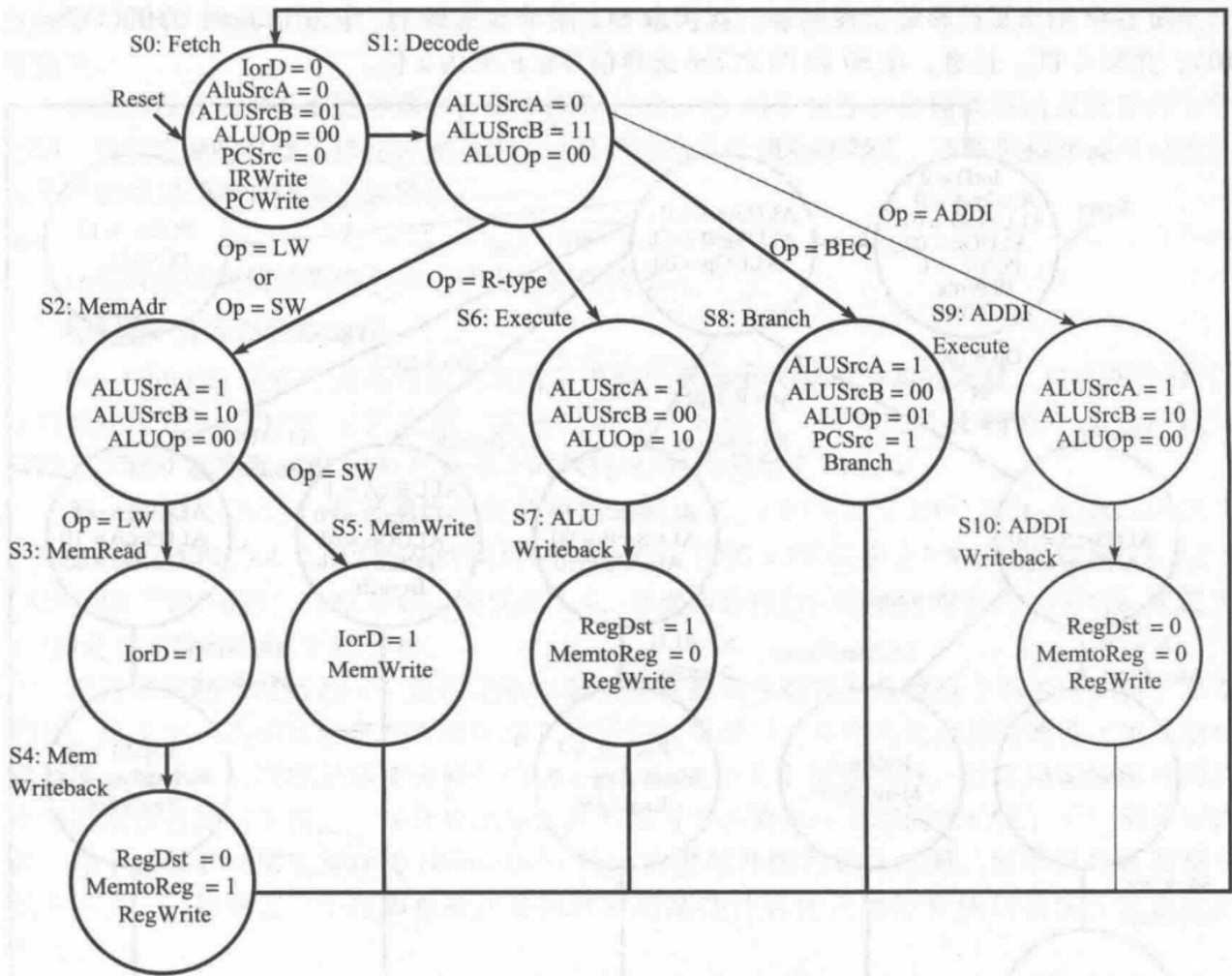


图 7-40 addi 指令的主控制器状态

指令的执行可以认为是一个状态转移的过程。

```
// multicircle/controller.sv
// author: ekon wang

always_comb begin
    unique case(state)
        FETCH:      nextstate = DECODE;
        DECODE: case(op)
            LW:      nextstate = MEMADR;
            SW:      nextstate = MEMADR;
            // branch.
            BEQ:      nextstate = BEQEX;
            BNE:      nextstate = BNEEX;
            // imm.
            ADDI:      nextstate = ADDIEX;
            ANDI:      nextstate = ANDIEX;
            ORI:       nextstate = ORIEX;
            SLTI:      nextstate = SLTIEX;
            // jump.
            J:         nextstate = JEX;
        endcase
    endcase
end
```

```

    RTYPE: case(funcn)
        BUBBLE:      nextstate = FETCH;
        default:     nextstate = RTYPEEX;
    endcase
    default:      nextstate = 5'bx;
endcase
MEMADR: case(op)
    LW:          nextstate = MEMRD;
    SW:          nextstate = MEMWR;
    default:     nextstate = 5'bx;
endcase
MEMRD:      nextstate = MEMWB;
MEMWB:      nextstate = FETCH;
MEMWR:      nextstate = FETCH;
RTYPEEX:    nextstate = RTYPEWB;
RTYPEWB:    nextstate = FETCH;
// branch.
BEQEX:      nextstate = FETCH;
BNEEX:      nextstate = FETCH;
// imm.
ADDIEX:     nextstate = ADDIWB;
ANDIEX:     nextstate = ANDIWB;
ORIEX:      nextstate = ORIWB;
SLTIEX:     nextstate = SLTIWB;
ADDIWB:     nextstate = FETCH;
ANDIWB:     nextstate = FETCH;
ORIWB:      nextstate = FETCH;
SLTIWB:     nextstate = FETCH;
// jump.
JEX:        nextstate = FETCH;
default:    nextstate = 5'bx;
endcase
end

always_comb begin
    unique case(state)
        FETCH:      controls = {FETCH_C,    ALU_ADD};
        DECODE:     controls = {DECODE_C,    ALU_ADD};
        MEMADR:     controls = {MEMADR_C,    ALU_ADD};
        MEMRD:      controls = {MEMRD_C,     ALU_ADD};
        MEMWB:      controls = {MEMWB_C,     ALU_ADD};
        MEMWR:      controls = {MEMWR_C,     ALU_ADD};
        RTYPEEX:    controls = {RTYPEEX_C,   ALU_NO_USE};
        RTYPEWB:    controls = {RTYPEWB_C,   ALU_ADD};
        // branch instructions.
        BEQEX:      controls = {BEQEX_C,     ALU_SUB};
        BNEEX:      controls = {BNEEX_C,     ALU_SUB};

        // imm instructions.

```

```

    ADDIEX:    controls = {ADDIEX_C,    ALU_ADD};
    ADDIWB:    controls = {ADDIWB_C,    ALU_ADD};
    ANDIEX:    controls = {ADDIEX_C,    ALU_AND};
    ANDIWB:    controls = {ADDIWB_C,    ALU_ADD};
    ORIEX:     controls = {ADDIEX_C,    ALU_OR};
    ORIWB:     controls = {ADDIWB_C,    ALU_ADD};
    SLTIEX:    controls = {ADDIEX_C,    ALU_SLT};
    SLTIWB:    controls = {ADDIWB_C,    ALU_ADD};

    JEX:       controls = {JEX_C,       ALU_ADD};
    default:   controls = 16'hxxxx;
endcase
end

```

在实现中，为了 code 的可读性，我尝试利用 system verilog 的 parameter 语法，定义了大量全局变量。这些定义我统一放在了 `common.svh`。

```

// common.svh
// author: ekon wang

// @ALU
parameter ALU_AND      =      3'b000;
parameter ALU_OR       =      3'b001;
parameter ALU_ADD      =      3'b010;
parameter ALU_NO_USE   =      3'b011;
parameter ALU_RAND     =      3'b100;
parameter ALU_ROR      =      3'b101;
parameter ALU_SUB      =      3'b110;
parameter ALU_SLT      =      3'b111;

// ALUDEC
parameter FUNCT_ADD    =      6'b100000;
parameter FUNCT_SUB    =      6'b100010;
parameter FUNCT_AND    =      6'b100100;
parameter FUNCT_OR     =      6'b100101;
parameter FUNCT_SLT    =      6'b101010;

parameter RTYPE        =      6'b000000;
parameter LW           =      6'b100011;
parameter SW           =      6'b101011;
parameter BEQ          =      6'b000100;
parameter ADDI         =      6'b001000;
parameter J            =      6'b000010;
parameter BUBBLE       =      6'b000000;
parameter BNE          =      6'b000101;
parameter ORI          =      6'b001101;
parameter ANDI         =      6'b001100;
parameter SLTI         =      6'b001010;

```

```

// FSM defines
parameter FETCH      =      5'b00000;
parameter DECODE     =      5'b00001;
parameter MEMADR     =      5'b00010;
parameter MEMRD      =      5'b00011;
parameter MEMWB      =      5'b00100;
parameter MEMWR      =      5'b00101;
parameter RTYPEEX    =      5'b00110;
parameter RTYPEWB    =      5'b00111;
parameter BEQEX      =      5'b01000;
parameter ADDIEX     =      5'b01001;
parameter ADDIWB     =      5'b01010;
parameter JEX        =      5'b01011;
parameter BNEEX      =      5'b01100;
parameter ORIEX      =      5'b01101;
parameter ORIWB      =      5'b01110;
parameter ANDIEX     =      5'b01111;
parameter ANDIWB     =      5'b10000;
parameter SLTIEX     =      5'b10001;
parameter SLTIWB     =      5'b10010;

// FSM control code
parameter FETCH_C    =      14'h1404;
parameter DECODE_C   =      14'h000c;
parameter MEMADR_C   =      14'h0108;
parameter MEMRD_C    =      14'h0040;
parameter MEMWB_C    =      14'h0220;
parameter MEMWR_C    =      14'h0840;
parameter RTYPEEX_C  =      14'h0100;
parameter RTYPEWB_C  =      14'h0210;
parameter BEQEX_C    =      14'h0181;
parameter BNEEX_C    =      14'h2101;
parameter ADDIEX_C   =      14'h0108;
parameter ADDIWB_C   =      14'h0200;
parameter JEX_C      =      14'h1002;

```

2.2 datapath

2.2.1 pc 更新

按照有限状态机设计，pc 在 fetch 阶段之后即更新为 $pc + 4$ 。对于跳转指令和分支指令，`pcen` 信号将在执行阶段使能，将 pc 更新为 pcnext。

```
assign pcen = (beq & zero) | (bne & !zero) | pcwrite;
```

其中 pcnext 复用器的逻辑如下：

```

always_comb begin
    unique case(pcsrc)
        2'b00: pcnext = aluresult;
        2'b01: pcnext = aluout;
        2'b10: pcnext = {pc[31:28], signimmsh[27:0]};
        default:
            pcnext = 'x;
    endcase
end

```

三个分支分别对应 fetch 阶段 $pc = pc + 4$ ，分支指令以及跳转指令时的更新逻辑。

2.2.2 regfile

regfile 被实现为一个简单的存储器结构，当索引 index 为 0 时，结果固定为 0。

```

module regfile(
    input  u1      clk,
    input  u1      we3,
    input  u5      ra1, ra2, wa3,
    input  u32     wd3,
    output u32     rd1, rd2
);
    u32 registers[31:0];

    // three ported register file
    // note: for pipelined CPU, write third
    // port on falling edge of clk.
    always @(posedge clk) begin
        if (we3) registers[wa3] <= wd3;
    end

    assign rd1 = (ra1 != 0) ? registers[ra1] : '0;
    assign rd2 = (ra2 != 0) ? registers[ra2] : '0;

endmodule

```

2.2.3 ALU

为了保证 ALU 的可拓展性，使用了 system verilog 提供的 parameter 机制，以便将来支持大的位宽，比如 64 位。

此外 ALU 实际除了指令集中的 `and`, `add`, `sub`, `slt` 等运算，还支持了 `rand`, `ror` 运算。ALU 的输出除了运算结果，还包含了一个 zero 信号，zero 信号是跳转指令中不可或缺的。

```

module ALU #(
    N = 32
) (
    input logic [N-1:0] A,

```



```

    input logic  [N-1:0]  B,
    input logic  [2:0]    alucont,
    output logic  [N-1:0]  result,
    output logic                zero
);
always_comb begin
    unique case(alucont)
        ALU_AND      : result = A & B;
        ALU_OR       : result = A | B;
        ALU_ADD      : result = A + B;

        ALU_AND      : result = A & ~B;
        ALU_ROR      : result = A | ~B;
        ALU_SUB      : result = A - B;
        ALU_SLT      : result = A < B ? 1 : 0;
        default      : result = 'x;
    endcase
end
assign zero = !result;


endmodule

```

 2.3 driver

为了更好的上板，在 IO 部分尝试编写了一个小型驱动，方便之后上板适用。

代码包括一个约束文件以及两个模块 `map`（负责 dmem 的读入与总体 IO）以及 `mux7seg`（负责输出信号到 7 段数码管的映射）。



3. 测试

3.1 单元测试

尝试更加精细化的调试，因此给了主要指令提供了一系列的仿真单元测试。

指令	测试文件
beq	benchtest/branch.sv
nop	benchtest/bubble.sv
addi	benchtest/imm.sv
jmp	benchtest/jmp.sv
lw	benchtest/lw.sv
sw	benchtest/sw.sv
add, and, sub	benchtest/rtype.sv
ISA-1	benchtest/seq.sv
ISA-extended	benchtest/seq-ext.sv

其中 ISA-1 指《数字设计和计算机体系结构》[^ 1]中多周期 CPU 设计，处理器应当包括的 11 种指令。

ISA-extended 指在 11 种指令基础上，经过拓展的指令集。

seq-ext.sv 最长，且包含所有 15 类指令，由于篇幅限制，只展示 seq-ext.sv 测试过程及结果：

当最后处理器尝试在 0d88 处写入 value 30 时，即测试通过。

```
always begin
    #1;
    if (memwrite & (dataaddr != 84 & dataaddr != 80 & dataaddr != 88)) begin
        $display("Simulation failed");
        $stop;
    end else if (memwrite & dataaddr == 80) begin
        if (writedata == 7) begin
            $display("Milestone hit");
        end else begin
            $display("Simulation failed");
            $stop;
        end
    end else if (memwrite & dataaddr == 84) begin
        if (writedata == 7) begin
            $display("Milestone hit");
        end else begin
            $display("Simulation failed");
            $stop;
        end
    end else if (memwrite & dataaddr == 88) begin
        if (writedata == 30) begin
            $display("Succeeded");
            $stop;
        end else begin
```

```

        $display("Simulation failed");
        $stop;
    end
end
end

```

打开 vivado 项目，在 `cpu` 顶层模块之上增加 `benchtest` 模块（直接添加仿真文件 `seq-ext.sv` 即可），将 `mem` 模块中读入的指令，改为 `ext-seq.dat` 确保内存指令无误，点击运行 `run simulation`，开始仿真。

终端输出：


```

epoch      83


epoch      84
Succeeded

```

测试终止断点：

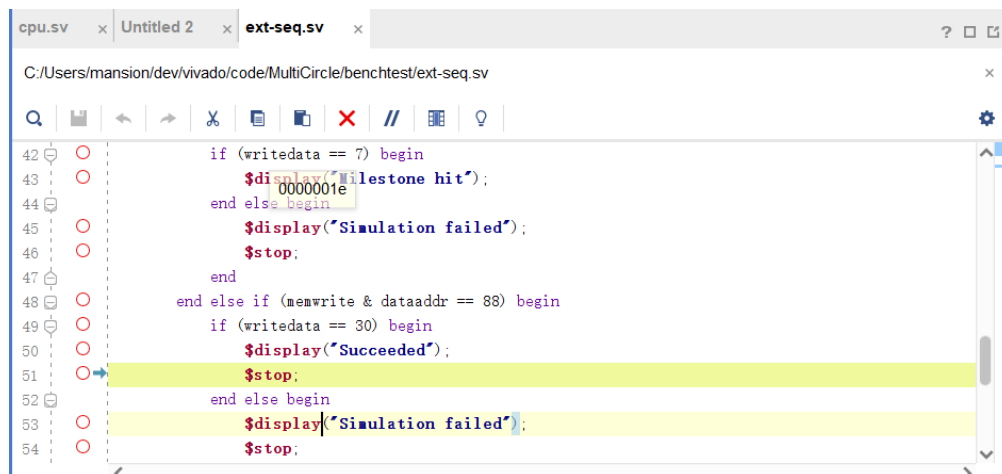

波形输出：

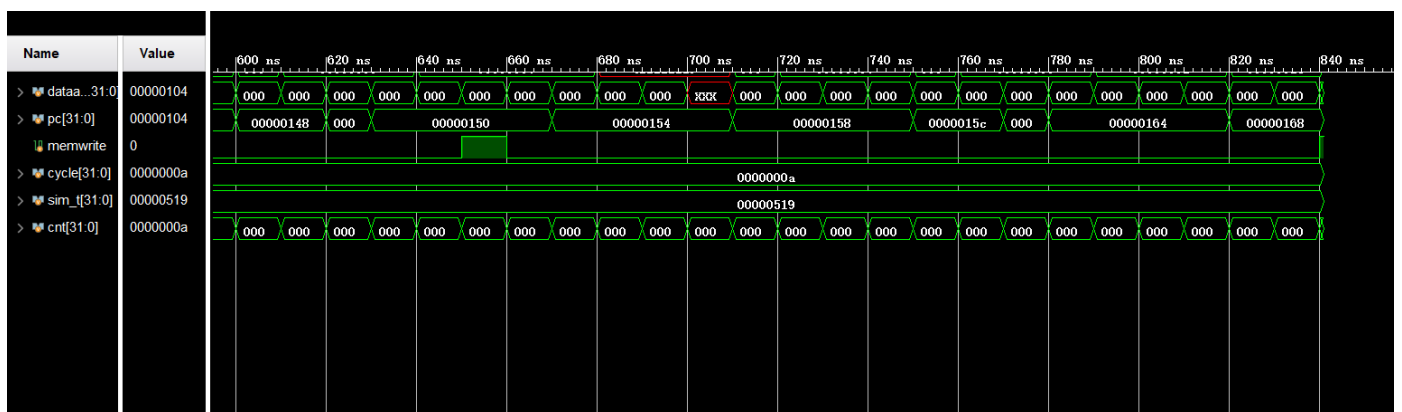

测试通过。

4.Contributor

- [Ekon Wang](#) - Fudan University

5. License

This project is licensed under the GNU General Public License v3.0 - see the [LICENSE](#) file for details.

6. Reference

1. <https://en.wikipedia.org/wiki/SystemVerilog> ↩

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-cycle_processor ↩